

Fünfunddreißigstes Treffen

Praxis diese Woche (ergänzend zum Transistor als Verstärker)

Wir haben an zwei Transistoren in Emitterschaltung Messreihen mit unterschiedlichen Basisvorwiderständen und -strömen durchgeführt. Die Messergebnisse haben wir als groben Verlauf aufgezeichnet. Auch haben wir Spannungs-, Strom- und Leistungsverstärkung ausgerechnet. Ich denke, dass wir dadurch zumindest ein grobes Gefühl für die verschiedenen Werte erreicht haben.

Thema nächste Woche: Technik A07: Oszillator und Hochfrequenzverstärker

<http://www.darc.de/referate/ajw/ausbildung/darc-online-lehrgang/technik-klasse-a/technik-a07/>

From:

<https://wiki.hackerspace-bremen.de/> - Hackerspace Bremen e.V.

Permanent link:

<https://wiki.hackerspace-bremen.de/veranstaltungen/amateurfunk-lerngruppe/afu-lerngruppen-abende/035>

Last update: **2022-11-17 22:34**

