Vierunddreißigstes Treffen

Thema ist heute: Technik A06: Transistoren und Verstärker
http://www.darc.de/referate/ajw/ausbildung/darc-online-lehrgang/technik-klasse-a/technik-a06/

Das Thema wird jedoch nur in der Theorie behandelt. Nächstes Mal wird dieses Thema nochmals aber mit praktischen Beispielen wiederholt.

Hausaufgabe: Thema verstehen ;)

Fragen für die Praxis nächste Woche:

Was passiert, wenn der Kollektor negativ ist z.B. E=1,4V B=2V C=-5,6(oder0)V

FET-Schaltung (v.a. selbstsperrend / MOSFET)

TD431 Wie groß ist die UCE (0V oder UBE+0,1V ?)

Aufbau Bild 6-7 Spannungsverstärker in Emitterschaltung

Spannungs- Strom- und Leistungsverstärkung und messen und ausrechnen.

From:
https://wiki.hackerspace-bremen.de/ - **Hackerspace Bremen e.V.**

Permanent link:
https://wiki.hackerspace-bremen.de/veranstaltungen/amateurfunk-lerngruppe/afu-lerngruppen-abende/034

Last update: **2022-11-17 22:34**